



Circuitos Sequenciais Síncronos

Exemplo

Sistemas Digitais

Pedro Salgueiro
`pds@di.uevora.pt`



Problema

Um sistema de despressurização de um submarino é composto por um motor (M) que nivela a pressão existente no interior e no exterior, por um sensor (SP) que está a 1 quando a pressão está nivelada e por um sensor (PF) que está a 1 quando todas as portas estão fechadas. O motor só é accionado quando todas as portas estão fechadas e para quando a pressão está nivelada.

- a) Desenhe o modelo ASM do circuito e a respectiva tabela de transição de estados.
- b) Desenhe o circuito sequencial correspondente utilizando flip-flops D



Problema

- Entradas
 - 2:
 - Sensor porta fechada/aberta (PF)
 - Sensor pressão (SP)
- Saídas
 - 1: Motor
- Estados
 - 3:
 - Pressão ok (ok)
 - Portas abertas (porta)
 - Motor em funcionamento (motor)



Problema

Diagrama ASM

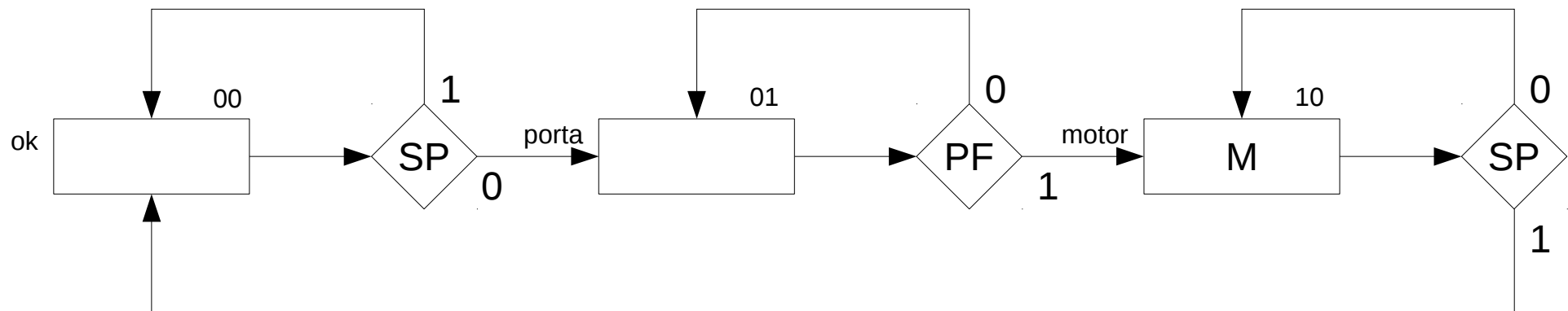




Tabela de transição de estados

SP	PF	estado actual	estado seguinte	Q^n		Q^{n+1}		M	D_1	D_0
				X_1^n	X_0^n	X_1^{n+1}	X_0^{n+1}			
1	-	ok	ok	0	0	0	0	0	0	0
0	-	ok	porta	0	0	0	1	0	0	1
-	0	porta	porta	0	1	0	1	0	0	1
-	1	porta	motor	0	1	1	0	0	1	0
1	-	motor	ok	1	0	0	0	1	0	0
0	-	motor	motor	1	0	1	0	1	1	0

Q^*	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$X_1^n X_0^n$

SP PF	00	01	11	10
00	0	0	-	1
01	0	1	-	1
11	0	1	-	0
10	0	0	-	0

$$D_1 = PF X_0^n + \overline{SP} X_1^n$$

$X_1^n X_0^n$

SP PF	00	01	11	10
00	1	1	-	0
01	1	0	-	0
11	0	0	-	0
10	0	1	-	0

$$D_0 = \overline{PF} X_0^n + \overline{SP} \overline{X_1^n} \overline{X_0^n}$$

$X_1^n X_0^n$

X_0^n	0	1
0	0	0
1	1	0

$$M = \overline{X_0^n} X_1^n$$

